

تمارين في العلوم الفيزيائية

التيار الكهربائي

تمرين 1

يمر تيار كهربائي شدته $I = 10^{-3} A$ خلال دقيقة واحدة في موصل .
أحسب كمية الكهرباء وعدد الإلكترونات التي تمر عبر مقطع هذا الموصى خلال هذه المدة .


$$e = 1.6 \cdot 10^{-19} C$$

تمرين 2

- يحتوى أمبيرمتر على 4 عيارات : 1A , 3A , 0.3A , 0.1A .
نستعمل العيار 3A لقياس شدة التيار المار في دارة كهربائية . توقف الإبرة أمام التدرجية 32 من السلة 0-100 .
- 1 - أوجد قيمة شدة التيار الكهربائي .
 - 2 - هل يمكن استعمال العيارات الأخرى لقياس هذه الشدة ؟
 - 3 - احسب دقة القياس عند استعمال كل عيار علماً أن فئة الجهاز هي 1.5 .
ما هو أحسن عيار ليكون القياس أكثر دقة ؟

تمرين 3

نعتبر الدارة الكهربائية التالية :

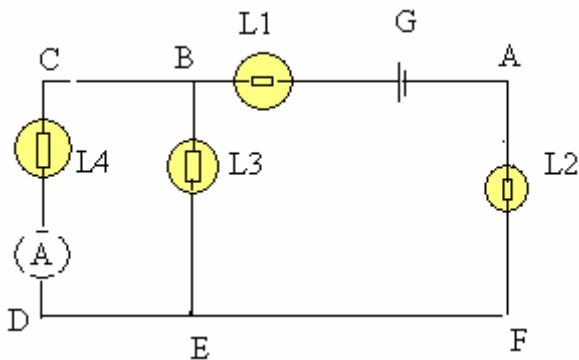

- 1 - حدد منحى التيار الكهربائي الذي يمر في كل مصباح والقطب السالب والقطب الموجب للأميرمتر A .

- 2 - يشير الأميرمتر A إلى التدرجية 40 باستعمال العيار 500mA وعدد تدرجيات الميناء المستعمل 100 تدرجية . أحسب شدة التيار الكهربائي المار في المصباح L4 .

- 3 - شدة التيار الكهربائي الذي يمر في المصباح L1 هي $I_1 = 1A$ ، أوجد شدة التيار الكهربائي المار في المصباح L2 و L3 .

تمرين 4

عند قياس شدة التيار الكهربائي المار في فرع من فروع دارة كهربائية باستعمال أمبيرمتر من فئة 1.5 . تشير الإبرة إلى التدرجية 80 على الميناء الذي يحتوى على 100 تدرجية حيث العيار المستعمل هو 10mA .

- 1 - حدد قيمة شدة التيار الكهربائي .

- 2 - أوجد دقة القياس .

- 3 - حدد عدد الإلكترونات التي تخترق مقطعاً من موصل الدارة خلال خمس دقائق .

تمرين 5


نفترض الكترودين متصلين بقطبي مولد كهربائي للتيار المستمر ، بمحلول مائي لكلورور النحاس ($Cu^{2+}, 2Cl^-$) .

- 1 - ارسم ترتيب الدارة الكهربائية ، ووضح منحى انتقال كل نوع من حملة الشحنة الكهربائية .

- 2 - إذا كانت شدة التيار الكهربائي هي : $I = 3.2A$

أحسب عدد كل من الأيونات Cu^{2+} والأيونات Cl^- التي تنتقل خلال ثانية واحدة .

تمرين 6

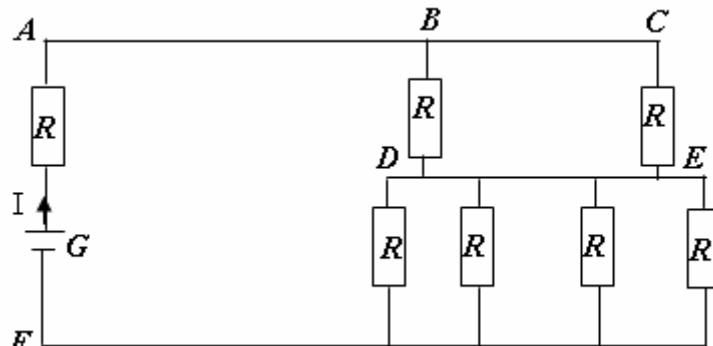

نعتبر التركيب التالي مكون من عدة موصلات أومية متصلة ومولد كهربائي .

علماً أن شدة التيار الكهربائي في

$$I = 8A$$

أحسب شدة التيار الكهربائي المارة في كل فرع من الدارة الكهربائية .